Control de un Sintonizador con PIC

Control de un Sintonizador con PIC



CAMILO MONETTA

Ingeniero Tecnológico en Electrónica

cmprod@adinet.com.uy

Salto ,Republica Oriental del Uruguay

En este articulo describiremos la manera en que se comunica el microprocesador utilizado en TV con el sintonizador de canales .Centraremos el articulo sobre los sintonizadores de 3 hilos.

os microprocesadores hoy en día se colocaron como centro de atención , su utilización se los pueden encontrar en las más variadas aplicaciones. Desplazando un sin fin de integrados lógicos utilizados hace algunos años atrás . Como no podría ser de otra forma los televisores no se escaparon de su inserción dotándolos así de comodidades y funciones para el usuario final. Trataremos en este articulo de describir el funcionamiento del microprocesador para la sintonía de los canales, estos le comunican al sintonizador la banda que deben seleccionar así como la división que debe hacer el PLL interno del sintonizador, logrando así que el oscilador local desplace su frecuencia para ubicarse en la frecuencia adecuada en la cual al mezclarse la señal de entrada con la del oscilador local den como resultado a la salida del mezclador cuatro frecuencias F1,F2,F3,F4 las cuales son:

F1 = frecuencia de entrada

F2 = frecuencia generada por el oscilador local

F3 = F1 + F2 (suma de la frecuencia del oscilador y la frecuencia de entrada) F4 = F1 – F2 (resta de la frecuencia del oscilador y la frecuencia de entrada) Luego a la salida del mezclador se le coloca un filtro pasa bajos y se obtiene una única frecuencia F4 que se convierte en la llamada F.I frecuencia intermedia .Para que la idea sea más notoria ver la figura 1 representación del proceso sufrido por la señal de entrada

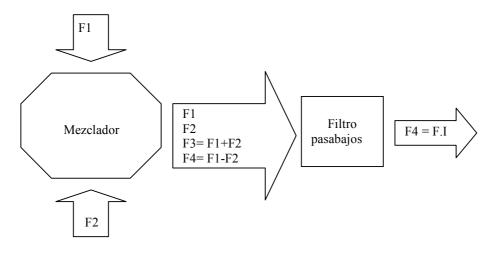


Figura 1

Construcción interna del sintonizador TUGH9 - A04M

Para llevar a cabo nuestro proyecto hemos de hacer uso de un sintonizador de tv.

un conversor de frecuencia ,un display donde indicaremos el canal seleccionado,dos pulsadores con los cuales podremos recorrer los canales y un control remoto Philips ,y la figura central de nuestro circuito es el microcontrolador de microchip el 16C84 .

El sintonizador que utilizaremos en este artículo es el TUGH9-A04M haremos

una descripción de la circuiteria interna del mismo para poder comprender su funcionamiento. Este sintonizador esta compuesto de un PLL fabricado

por Motorola es el MC44817 de montaje superficial (ver figura 2) el mismo requiere de un cristal externo de 4Mhz que se conecta en el Pin 3 que luego se divide la frecuencia obteniendo una frecuencia de referencia para el comparador de fase. La frecuencia

de entrada proporcionada por el oscilador local entra por el Pin 8 es amplificada

y pasa por un divisor por 8 ,luego esta ingresa a un divisor programable de 15 bit, su salida proporciona la frecuencia que se debe comparar en fase con la frecuencia de referencia para obtener el error y así hacer la corrección para el VCO.El mismo integrado dispone de un selector de bandas ubicados en los pines 10,11,12,13 .La selección de bada como del divisor programable es controlado por el bus de 3 hilos en los cuales se hacen presente en los siguientes pines :

- Pin 1 Dato ingresa el dato al sintonizador con la información de la banda y de la división
- Pin 2 _ **Reloj** este actúa como sincronizador de los datos de no estar presente la señal que ingresa por el pin 1 no debe ser validada
- Pin 16_ **Habilitación** señal que como su nombre lo indica habilita o lo deshabilita al sintonizador para recibir datos

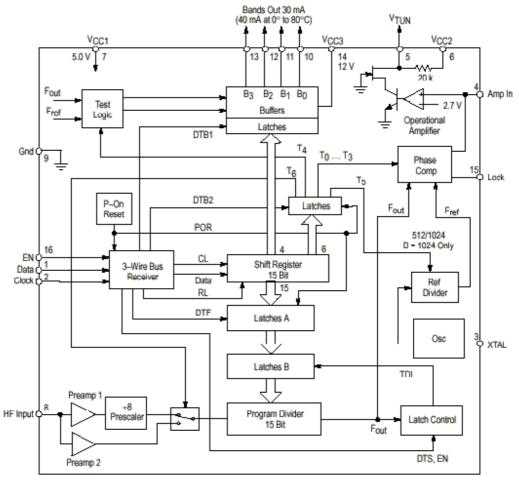


Figura 2

En la Figura 3 apreciamos la manera en que debemos establecer la comunicación con el integrado ,los primeros cuatros bit enviados corresponde a la selección de banda ,y los restantes 15 bit se utilizan para programar el divisor ,claro esta que a los datos lo acompañan en cada ciclo el reloj ,y para validar estos datos debe estar enabled en estado alto de lo contrario se descartaran los datos enviados



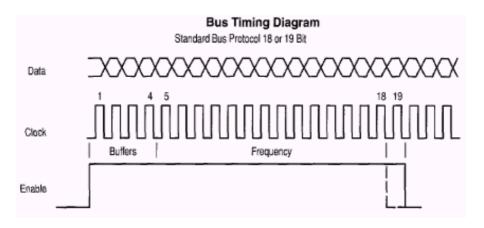


Figura 3

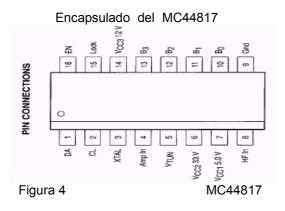


El VCO que utiliza este sintonizador es fabricado Sony es el CXA1665M que esta provisto de oscilador ,mezclador para VHF/CATV/UHF y también de un amplificador de F.I En la figura 5 veremos una aplicación típica de este integrado con los componentes externos a el

Electrical Characteristics Test Circuit

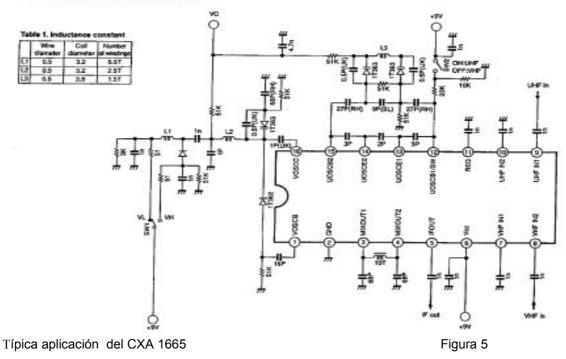

Para hacer el cambio de banda debemos de tener presente el valor de la frecuencia de entrada (F), según sea la misma ,cambia el numero a enviarle al MC44817 para que actualice la banda ,este cambio se presenta en los pines 10,11,12,13 informándole al CXA 1665 que debe de efectuar el cambio.

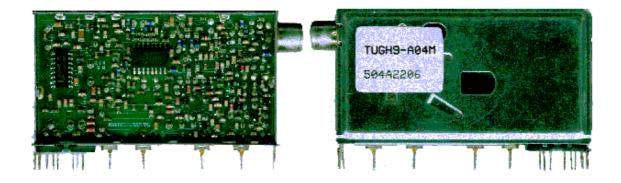- Si F<165 MHz el valor de la banda = 1 (B3=0 B2=0 B1=0 B0=1) 0 0 0 1
- Si 165MHz< F < 390 Mhz el valor de banda =2 (B3=0 B2=0 B1=1 B0=0) 0 0 1 0
- Si F>390 MHz el valor de la banda =8 (B3=1B2=0B1=0B0=0) 1 0 0 0



Como hemos visto hasta ahora la comunicación que debemos entablar con el Mc44817 es en forma serial de 3 hilos, ahora veremos la forma de llevar esto a cabo. Para esta tarea necesitaremos de la ayuda del microcontrolador 16c84, podría ser otro pero en este momento es muy popular y de un costo muy razonable, además de encontrar información abundante sobre el mismo.

Usaremos dos pulsadores conectados a el micro para informarle que debe de hacer un cambio de canal ,implementaremos uno para aumentar el canal y el segundo de ellos para disminuir el canal y un pin dedicado a la recepción del control remoto.La distribución de pines que usaremos es la siguiente :

PUERTO A

RA2 = Pulsador + (IN)

RA3 = Datos del control remoto (IN)

RA4 = Pulsador - (IN)

PUERTO B

RB0 = Data MC14499

RB1 = Enable MC14499

RB2 = Clock MC14499

RB3 = Enable del Sintonizador

RB4 = Clock del Sintonizador

RB5 = Data del Sintonizador

Por lo tanto programaremos el puerto A como entrada y el puerto B como salida. Tomaremos el proyecto y lo repartiremos en tres tareas a realizar .La primera de ellas es el manejo de 4 display de siete segmentos ,otra es el micro controlando el sintonizador y la tercera y ultima es el conversor de frecuencia con salida en el canal 4


Manejando Display de 7 Segmentos con el MC14499

Necesitaremos 4 display de 7 segmentos de cátodo común ,en nuestro caso uno de ellos le haremos las conexiones necesarias para que nos muestre una C de canal en forma permanente, los tres restantes nos mostrara el numero del canal sintonizado que estará comprendido desde el canal 2 al 125 de la banda de cable CATV.

Para el control y manejo del display haremos uso de un integrado diseñado para este fin como lo es el integrado fabricado por Motorola el MC14499 el esta provisto con comunicación con microprocesadores y microcontroladores.

El integrado acepta 20 bit de entrada ,de los cuales 16 son para los 4 display y los restantes 4 bit para el manejo del punto decimal.El orden de entrada de los datos es la siguiente ,debe estar ENABLE\ en nivel bajo luego se envía el dato serial acompañado de una señal de reloj ,estos ingresan a un registro de desplazamiento que transforman los datos seriales en paralelos y son almacenados cuando ENABLED\ vuelve al estado alto.Podemos fijar la frecuencia de refresco de los display mediante el condensador conectado al pin 6 OSC ,se recomienda operar en el rango de los 200 a 800 Hz.

Este integrado nos facilita mucho a la hora de pensar en la construcción del programa ya que de no utilizarlo tendríamos que implementar en el software un continuo envió de información tanto del numero a mostrar como del digito a habilitar consumiendo un gran esfuerzo tanto de nuestra parte como de parte del microcontrolador ya que la mayor parte de su tiempo lo utilizaría en ello ,en cambio de esta forma solo tendremos que implementar la rutina de manejo del MC14499 ,enviándole los 20 bit y luego gueda todo a cargo del mismo del manejo de los display tanto de indicar el numero y de el refresco liberándolo al mico para atender otras tareas.

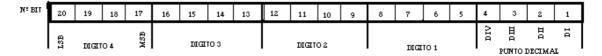

Secuencia de ingreso de datos al MC 14499

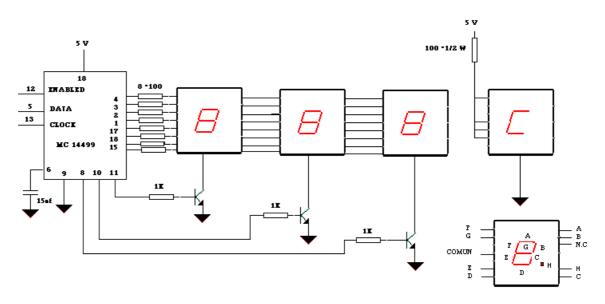


Figura 6

Como podemos observar en la figura 6 es de gran simpleza su circuiteria pero de grandes prestaciones para nuestros propósitos ,ya que con solo 3 pines del microcontrolador obtenemos el control total de 4 display.

Lista de Materiales Para el Display

- 8_ Resistencias de 100 ohmios 1/4 W
- 3_Resistencias de 1K 1/4 W
- 1_ Resistencia de 220 ohmios ½ W
- 1_ Condensador cerámico de 15 nf
- 4_ Display de 7 segmentos cátodo común
- 3_ Transistores BC 547
- 1_ Circuito Integrado MC 14499

MICROCONTROLADOR (16C84)

En la figura 7 podemos observar el circuito que debemos construir Como podemos ver tenemos la fuente de alimentación que se compone por un transformador de tensión de línea y nos entrega 2 tensiones 30+30 VAC y 12+12 VC que luego de ser rectificados y filtrados pasan a sus correspondientes reguladores de tensión ,obteniendo 33V ,+9V y + 5V.


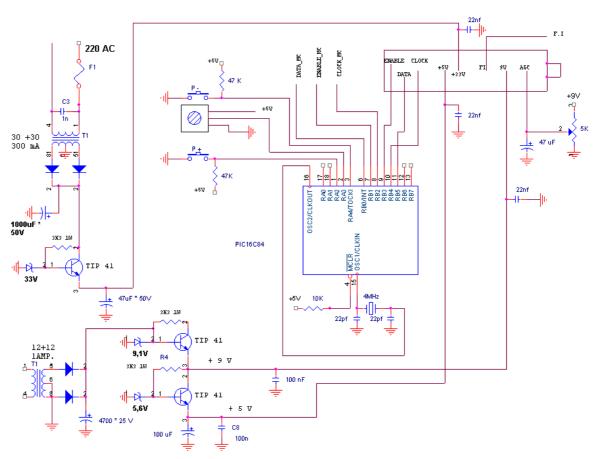


Figura 7

ANEXANDO UN CONTROL REMOTO

Porque no implementarle la posibilidad de comandar nuestro sintonizador de canales a distancia ,para esto pensé utilizar un control remoto universal de la marca Philips ya que se lo encuentra a un precio bastante razonable y además se puede conseguir información del código RC5 ,formato con el cual se envía la información del control remoto hacia la TV ,que en nuestro caso será el sintonizador

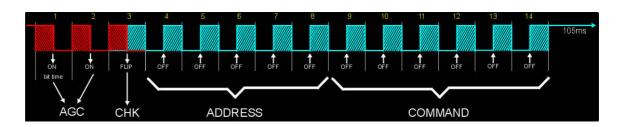El formato del RC5 consta de 14 bit y esta compuesto de la siguiente manera:



Los dos primeros bit se les llama calibración de AGC,el siguiente bit es utilizado para saber si se presiono nuevamente una tecla,los siguientes 5 bit corresponden a que aparato queremos manejar es decir para TV el código a enviar es cero,en nuestro caso lo modificaremos la conexión de SAA3010 y lo pasaremos a siete que corresponde a Experimental,con lo cual si tenemos un TV Philips en nuestra casa no interferirá en nuestros sintonizador, la Figura 9 podemos ver la tabla con los distintos Sistemas que puede controlar ,los siguientes 6 bit corresponde al comando a ejecutar por el aparato receptor ,ver figura 10

	Vídeo		Audio	Otro				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	TV1 TV2 Teletexto Vídeo LV1 VCR1 VCR2 Experimental SAT1 Cámara fotográfica SAT2 CDV Camcorder Preamplificación	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Registrador 1 Preamplificación Lector de cd Phono Sentó A Registrador 2	30	Iluminación Iluminación Teléfono			


Figura 9

Descripción de los comandos Utilizados


COMANDO (en decimal)	DESCRIPCIÓN de la FUNCIÓN
0-9	NUMEROS del 0 - 9
38	SLEEP (1)
32	CANAL +
33	CANAL -

Figura 10


Como el control remoto universal Philips viene para trabajar en TV debemos reformarlo para que envie el código de experimental (7) ,para ello debemos fijarnos en la hoja de datos del integrado que utilizan estos controles ,el mismo es el SAA3010,allí encontramos toda la información para realizar dicho cambio ,el pin 3 que corresponde a Z0 viene conectado al pin 17 (DR0) así se lo utiliza en TV dirección=0 ,ahora si queremos que envié en la dirección un 7 debemos abrir la conexión pin3 con pin 17 y conectar el pin 3 (Z0) a el pin 9 (DR7)

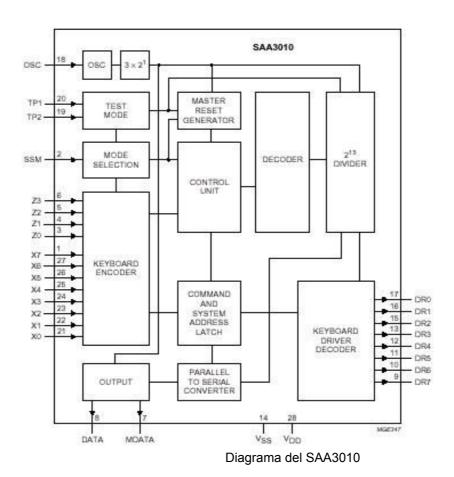

10

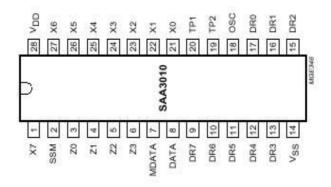

Encapsulado del SAA3010

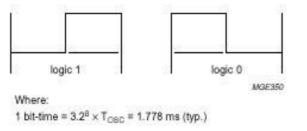

Tiempo de duración de un bit

Tabla con los distintos sistemas

System matrix (Z-DR)

SYST. NO.	Z-LINES					DR-LINES							SYSTEM BITS								
	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	4	3	2	1	0
0	•		55	20	V.	(9)	100	(9)	•	8		25)	V.	20	V.	20	0	0	0	0	0
1	•									•							0	0	0	0	1
2	•										•						0	0	0	1	0
3	•											•					0	0	0	1	1
4	•												•				0	0	1	0	0
5	•													•			0	0	1	0	1
6	•														•		0	0	1	1	0
7	•															•	0	0	1	1	21

En nuestro programa dedicado a la recepción del control remoto no tendremos en cuenta los primeros 3 bit ,luego recibiremos la dirección y el comando ,comparamos si la dirección es igual a siete ,si no lo es abortamos los datos recibidos ,en caso contrario ejecutamos el comando enviado.

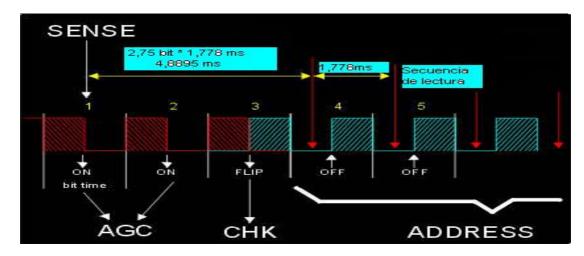


Figura 11


Luego de esperar el tiempo que corresponde a 2,75 bit (2,75 * 1,778mseg= 4,8895mseg) nos ubicamos en el lugar para leer los datos que corresponden a la dirección ,luego de leer esta retardamos 1,778 mseg y nos encontramos nuevamente en condiciones de leer el nuevo bit ,así hasta completar la lectura del comando.Luego de verificar que la dirección corresponda a 7 que es nuestro caso ejecutamos el comando enviado ,en caso de que la dirección enviada difiera de 7 se rechaza el comando recibido ,poniéndose a la espera de uno nuevo.

En nuestro caso particular usaremos las teclas que corresponden a los números del 0 al 9, canal + canal - y usaremos la tecla SLEEP para poner los canales superiores al 99 la llamaremos tecla 1XX ,las demás teclas de este control las anularemos pegándole cinta adhesiva en los contactos ,quedando así sin ningún efecto .

Ahora solo tendremos que centrar nuestra atención el la construcción del conversor de F.I a la frecuencia del canal 4 ,siendo este el ultimo escollo que tendremos que sortear para poder sintonizar nuestro programa favorito ,y así dar por terminada nuestra tarea

CONVERSIÓN DE FRECUENCIA

La señal que nos entrega el sintonizador no la podemos aplicar directamente al TV ,debemos de trasladarla de frecuencia para que corresponda a un canal que si puede sintonizar el TV,En este caso optamos por el traslado al canal 4 ,con lo cual el tv quedara sintonizando el canal 4 de forma permanente y los cambios de canales lo efectuaremos nosotros mediante los contoles.En el circuito ingresa la frecuencia intermedia proporcionada por el sintonizador pasa por el filtro saw y es amplificada por un transistor ingresa a la base del transistor mezclador .Por otra parte tenemos un transistor que actúa de oscilador proporcionando una frecuencia fija de 113 Mhz ,la señal generada entra en un transistor que actúa como driver y entrega la señal por emisor ,la cual pasa por un filtro P I que atenúa las armónicas generadas por el oscilador ,dando paso a la frecuencia fundamental (113Mhz) esta ingresa por emisor al mezclador .El transistor mezclador en su colector tiene un circuito resonante LC en la frecuencia de 67,25 Mhz atenuando las demás frecuencias ,con lo cual obtenemos la salida que corresponde al canal 4 mediante un condensador de desacople pasa a un filtro PI que atenúa las demás frecuencias superiores a la buscada ,ahora si podemos conectarla al TV

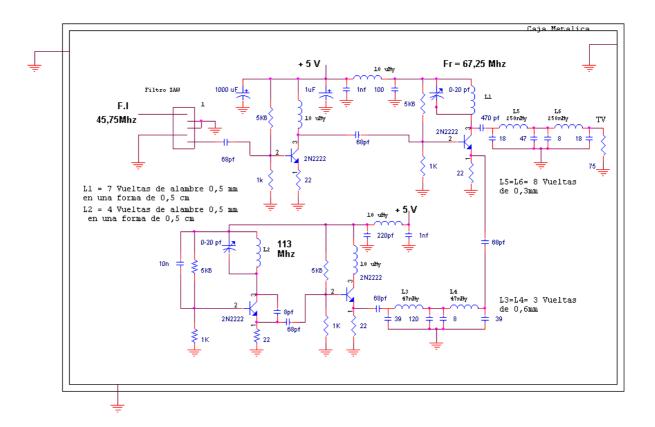

Ajustes del conversor

Luego de armar la plaqueta y montar todos sus componentes ,llega el momento de ajustarlo para un buen funcionamiento,para ello tenemos que recurrir a un frecuencimetro que nos permitirá asegurarnos de poner el oscilador en la frecuencia adecuada,luego de alimentar el circuito debemos de variar el trimer del oscilador hasta observar en la lectura del frecuencimetro 113 Mhz y testear si a la salida del filtro tenemos la misma frecuencia ,el circuito tanque que esta conectado en el colector del transistor mezclador se lo ajusta hasta obtener la mejor imagen sin distorsiones en pantalla.

Hay que tener en cuenta a la hora del diseño y armado de la plaqueta que estamos trabajando en radio frecuencia y por tanto tomar los recaudos necesarios .Es conveniente que el conversor quede lo mas separado posible del resto del circuito y además de proporcionarle un blindaje metálico adecuado ,para que no afecte a los demás circuitos y que no sea perturbado el en su funcionamiento .La conexión que trae la señal de F.I debe ser con cable brindado .

Forma de obtener las tablas para los canales

En nuestro programa debimos de implementar las tablas para que se puede sintonizar cada uno de los canales ,ahora explicare la forma como se las obtuvo

Para ellos supondremos que queremos sintonizar el canal 2 cuya frecuencia intermedia de video es 55,25MHZ

Como el MC44817 al recibir tensión ,el bit T5 se pone en cero ,por lo tanto selecciona que el oscilador de 4Mhz sera dividida por 512 .

4000000 Hz / 512 = 7812.5 Hz frecuencia de referencia a comparar

Seguiremos con el ejemplo del canal 2 de TV

Frec. para sintonizar el canal 2 = frecuencia intermedia + frecuencia de video del canal 2

Fosc = 45.75 Mhz + 55.25 Mhz = 101 Mhz

Si suponemos que el PLL esta enganchado, y que la señal del oscilador se hace pasar por el prescalador +8 la frecuencia de entrada al divisor programable será de:

101000000 Hz / 8 = 12625000 HZ o sea 12.625 Mhz

El divisor tiene 15 bits o sea 32767 posibles divisiones programables (n-1) y es un contador descendente.

Si queremos que se enganche, deberán ser iguales las frecuencias, es decir tendremos que lograr que la salida del divisor programable sea de 7812.5Hz.

Para obtener el divisor hacemos los calculaos al revés:

Frecuencia de entrada al divisor programable = 101000000 Hz / 8 = 12625000 Hz

Numero divisor = 12625000 Hz / 7812.5 Hz = 1616

Entonces tendríamos 7812.5 Hz * 1616 * 8 = 101000000 Hz

O sea que para sintonizar el canal 2 debemos dividir por 1616.así debemos hacer los calculaos para cada uno de los canales ,en nuestro caso como las tablas no aceptan valores mayores de 255 tuvimos que dividirla en dos de 8 bit ,encontrándose en una la parte alta **divh** y en la otra tabla la parte baja **divl** , expresadas en hexadecimal.

En la siguiente tabla podemos observar la frecuencia que le corresponde a cada canal la frecuencia del oscilador la división que debemos efectuarle y la banda que le corresponde

	Frec.					
CANAL Frec.	Video(MHZ) OSC(MHZ)		DIVISION	BANDA	divh	Divl
1	73,25	119	1904	1	7	70
2	55.25	101	1616	1	6	50
3	61.25	107	1712	1	6	В0
4	67.25	113	1808	1	7	10
5	77.25	123	1968	1	7	В0
6	83.25	129	2064	1	8	10
7	175.25	221	3536	2	D	D0
8	181.25	227	3632	2	Е	30
9	187.25	233	3728	2	Е	90
10	193.25	239	3824	2	Е	F0
11	199.25	245	3920	2	F	50
12	205.25	251	4016	2	F	В0
13	211.25	257	4112	2	10	10
14	121.25	167	2672	2	Α	70
15	127.25	173	2768	2	Α	D0
16	133.25	179	2864	2	В	30
17	139.25	185	2960	2	В	90
18	145.25	191	3056	2	В	F0
19	151.25	197	3152	2	С	50
20	157.25	203	3248	2	С	B0
21	163.25	209	3344	2	D	10
22	169.25	215	3440	2	D	70
23	217.25	263	4208	2	10	70
24	223.25	269	4304	2	10	D0
25	229.25	275	4400	2	11	30
26	235.25	281	4496	2	11	90
27	241.25	287	4592	2	11	F0
28	247.25	293	4688	2	12	50
29	253.25	299	4784	2	12	B0
30	259.25	305	4880	2	13	10
31	265.25	311	4976	2	13	70
32	271.25	317	5072	2	13	D0
33	277.25	323	5168	2	14	30
34	283.25	329	5264	2	14	90
35	289.25	335	5360	2	14	F0
36	295.25	341	5456	2	15	50

37	301.25	347	5552	2	15	B0
38	307.25	353	5648	2	16	10
39	313.25	359	5744	2	16	70
40	319.25	365	5840	8	16	D0
41	325.25	371	5936	8	17	30
42	331.25	377	6032	8	17	90
43	337.25	383	6128	8	17	F0
44	343.25	389	6224	8	18	50
45	349.25	395	6320	8	18	В0
46	355.25	401	6416	8	19	10
47	361.25	407	6512	8	19	70
48	367.25	413	6608	8	19	D0
49	373.25	419	6704	8	1A	30
50	379.25	425	6800	8	1A	90
51	385.25	431	6896	8	1A	F0
52	391.25	437	6992	8	1B	50
53	397.25	443	7088	8	1B	В0
54	403.25	449	7184	8	1C	10
55	409.25	455	7280	8	1C	70
56	415.25	461	7376	8	1C	D0
57	421.25	467	7472	8	1D	30
58	427.25	473	7568	8	1D	90
59	433.25	479	7664	8	1D	F0
60	439.25	485	7760	8	1E	50
61	445.25	491	7856	8	1E	В0
62	451.25	497	7952	8	1F	10
63	457.25	503	8048	8	1F	70
64	463.25	509	8144	8	1F	D0
65	469.25	515	8240	8	20	30
66	475.25	521	8336	8	20	90
67	481.25	527	8432	8	20	F0
68	487.25	533	8528	8	21	50
69	493.25	539	8624	8	21	В0
70	499.25	545	8720	8	22	10
71	505.25	551	8816	8	22	70
72	511.25	557	8912	8	22	D0
73	517.25	563	9008	8	23	30
74	523.25	569	9104	8	23	90
75	529.25	575	9200	8	23	F0
76	535.25	581	9296	8	24	50
77	541.25	587	9392	8	24	В0
78	547.25	593	9488	8	25	10
79	553.25	599	9584	8	25	70
80	559.25	605	9680	8	25	D0
81	565.25	611	9776	8	26	30
82	571.25	617	9872	8	26	90
83	577.25	623	9968	8	26	F0

84	583.25	629	10064	8	27	50
85	589.25	635	10160	8	27	В0
86	595.25	641	10256	8	28	10
87	601.25	647	10352	8	28	70
88	607.25	653	10448	8	28	D0
89	613.25	659	10544	8	29	30
90	619.25	665	10640	8	29	90
91	625.25	671	10736	8	29	F0
92	631.25	677	10832	8	2A	50
93	637.25	683	10928	8	2A	В0
94	643.25	689	11024	8	2B	10
95	91.25	137	2192	2	В	90
96	97.25	143	2288	2	В	F0
97	103.25	149	2384	2	9	50
98	109.25	155	2480	2	9	В0
99	115.25	161	2576	2	Α	10
100	649.25	695	11120	8	2B	70
101	655.25	701	11216	8	2B	D0
102	661.25	707	11312	8	2C	30
103	667.25	713	11408	8	2C	90
104	673.25	719	11504	8	2C	F0
105	679.25	725	11600	8	2D	50
106	685.25	731	11696	8	2D	В0
107	691.25	737	11792	8	2E	10
108	697.25	743	11888	8	2E	70
109	703.25	749	11984	8	2E	D0
110	709.25	755	12080	8	2F	30
111	715.25	761	12176	8	2F	90
112	721.25	767	12272	8	2F	F0
113	727.25	773	12368	8	30	50
114	733.25	779	12464	8	30	B0
115	739.25	785	12560	8	31	10
116	745.25	791	12656	8	31	70
117	751.25	797	12752	8	31	D0
118	757.25	803	12848	8	32	30
119	763.25	809	12944	8	32	90
120	769.25	815	13040	8	32	F0
121	775.25	821	13136	8	33	50
122	781.25	827	13232	8	33	В0
123	787.25	833	13328	8	34	10
124	793.25	839	13424	8	34	70
125	799.25	845	13520	8	34	D0

```
Programa que controla un sintonizador de tv
   maneja el MC14499 dos pulsadores y un control remoto Philips en modo Experimental
              El ultimo canal utilizado queda grabado en la EEprom
                  Camilo Monetta
                cmprod@adinet.com.uy
                      Salto, Uruguay
                      22/10/01 17:16
;XT=4MHZ
:WDT=OFF
:PWRTE=ON
      list
            p = 16c84
      #include<p16c84.inc>
      __config _XT_OSC &_WDT_OFF &_PWRTE_ON
estado equ
            0x03
pcl
      equ
            0x02
                  ;puerto B
pb
      equ
            0x06
                   ;puerto A
ра
      egu
            0x05
                   ;dato lectura/escritura de eeprom
dat con1 equ 0x08
adr con2 equ 0x09
                   ;direcciona acceder a la eeprom
                   ;digito a mostrar 1
d1
      egu
            0x10
            0x11
                   ;digito a mostrar 2
d2
      egu
                   ;digito a mostrar 3
d3
      equ 0x12
aux
      equ
            0x13
                   ;contador auxiliar
aux1
     equ
            0x14
                   ;contador auxiliar 1
dato equ 0x15 ;dato a mandar rotar equ 0x16 ;numero de veces a rotar
canal equ
          0x17
                 ;canal
banda equ 0x18 ;banda a sintonizar
nbit equ 0x19
                   ;numero de bit a enviar
datomc equ 0x20
                   ;dato para el mc14499
dividendo equ 0x21
divisor equ 0x22
resto equ 0x23
cociente equ 0x24
                   ; direccion de identificación del control remoto Philips (7 Experimental)
ir dir
       equ 0x25
       equ 0x26
ir_dat
                   ;comando enviado por el control remoto
n
     equ 0x27
                   :variable
eeif
       equ 4
                   ;indica estado de la escritura
       equ 2
       equ 3
wrer
                   ;señalizado de error de escritura
wren
                   ;activación de escritura
                   ;control de escritura
       equ 0
rd
                   ;control de lectura
;linea de datos
;enable del MC14499
;pin de la señal de clo
mc dat equ 0
mc_en equ 1
mc_ck equ
           2
                  ;pin de la señal de clock
```

```
s_en
            3
                   ;enable del sintonizador
      eau
s_ck
                   ;clock del sintonizador
      equ
s_dat equ
            5
                   ;dato del sintonizador
      org
             0
      bsf
             estado,5
                          ;pone bit 5 de status = 1 . Ir al Banco 1
      clrf
                          ;selecciona el puerto B como salida
             pb
      movlw 0xff
      movwf pa
                          ;puerto A como entrada
      bcf
             estado.5
                          ;pone bit 5 de status = 0 . Ir al banco 0
      clrf pb
      bsf pb,mc_en
                          :enable=1 del MC
      clrf d3
                          :d3=0
      clrf d2
                          :d2=0
      clrf d1
                          :d1=0
      ______
      call eelect
                          ;lee la eeprom y trae el ultimo canal utilizado
      movlw .255
                          :w=255
      xorwf canal,w
                          ;w= canal xor w
      btfss estado,2
                          ;el resultado =0?
      goto chay
                          ;hay grabado un canal
      movlw .2
                          ;w=2
      movwf canal
                          ;canal=2
chay
      call display
                          ;va a la rutina para mostrar el canal
      call sintonia
                          ;sintoniza el canal
inicio
      btfss pa,2
                          ;compara si el bit 2 del pa es uno
      call pmas
                          ;si es cero va a pmas
      btfss pa,3
                          ;compara si el bit 3 del pa es uno
      call rx3
                   ;va a la recepción del infrarrojo
      btfss pa,4
                          ;compara si el bit 4 del pa es uno
      call pmenos
                          ;si es cero va a pmenos
      goto inicio
                          ;no se presiono ningún pulsador
sintonia
      bsf pb,s_en
                       ;pone en alto enabled del sintonizador
      nop
      call enbanda
                          ;va a la subrutina de envio de banda
      call endivh
                          ;va a la subrutina de envio de division alta
      call endivl
                          ;va a subrutina de envio de division baja
      bcf pb,s_en
                          ;pone en bajo enabled del sintonizador
      return
                          ;retorna a rutina principal
```


```
enviabit
    btfss dato,7
              ;pregunta si el bit 7 de dato es 1
    bcf pb,s_dat
              ;dato=0
    btfsc dato,7
              ;pregunto si dato es cero
    bsf pb,s_dat ;si es cero
    bsf pb,s_ck
              ;clock =1
    nop
    bcf pb,s_ck
              ;clock=0
    return
enbanda
   movlw HIGH divl
    movwf PCLATH
    movf canal.w
                   :w=canal
    call divl
              ;Busca el valor de la banda
    movwf dato
    clrf PCLATH
    movlw b'00001111'
                   :w=00001111
    andwf dato,w
                   ;w= dato and 00001111 elimino los 4 bit de mas peso
    movwf dato
                   :dato=w
    rlf dato,1
    rlf dato,1
    rlf dato,1
    rlf dato,1
    movlw .4
                   ;w=4
    movwf rotar
                   ;rotar=w=4
cban call enviabit
    rlf dato,1
    decfsz rotar,1
    goto cban
    return
endivh
   movlw HIGH divh
   movwf PCLATH
   movf canal,w
                   ;w=canal
    call divh
    movwf dato
                   ;dato=valor traido de la tabla
    clrf PCLATH
    rlf dato,1
    rlf dato,1
                   ;rote 2 veces el dato de la tabla divh
    movlw .6
                   ;rotar=w=7
    movwf rotar
    movwf nbit
cdivh call enviabit
    rlf dato,1
    decfsz rotar,1
    goto cdivh
    return
```

```
endivl
  movlw HIGH divl
  movwf PCLATH
  movf canal,w
             ;w=canal
   call divl
   movwf dato
             ;valor traido de la tabla
   clrf PCLATH
   movlw b'11110000'
             ;w=11110000 b
   andwf dato,w
             ;w= dato and 1111000 elimino los 4 bit de menos peso
   movwf dato
             :dato=w
   8. wlvom
   movwf rotar
             :rotar=w=8
cdivl
   call enviabit
   rlf dato.1
   decfsz rotar,1
   goto cdivl
   return
pmenos decf canal,1 ;canal=canal-1
   movlw .1
          ;w=1
   xorwf canal,w
   btfss estado,2 ;canal=1?
   goto no1
          ;canal>1
   movlw .125
   movwf canal
no1
   call pp
   return
pmas incf canal,1
          ;canal=canal+1
   movlw .126
          ;w=126
   xorwf canal,w
   btfss estado,2 ;canal=126?
   goto no126
   movlw .2
          ;w=2
   movwf canal
no126 call pp
   return
```

```
clrf cociente
pp
      call display
                ;muestra el nuevo canal
      call sintonia
                  ;sintoniza el canal
      call eegrab
                  ;graba el canal en la EEprom
      call retardo
      return
;======= Separa de canal cada digito a mostar D3 D2 D1 =========================
d3d2d1
      movf canal,w
                         ;w=canal
   movwf dividendo
                     ;dividendo=canal
   movlw .100
                         :w=100
   movwf divisor
                         ;divisor=100
                  ;divide canal/100
   call divide
                               ;w=cociente
      movf cociente,w
                         ;d3=cociente
      movwf d3
      movf resto,w
                         ;w=resto
                               ;dividendo=resto
      movwf dividendo
                         ;w=10
      movlw .10
      movwf divisor
                         :divisor=10
      call divide
                               ;w=cociente
      movf cociente,w
      movwf d2
                         ;d2=cociente
      movf resto,w
                         ;w=resto
      movwf d1
                         ;d1=resto
      return
display
      call d3d2d1
                         ;separa cada digito
      bcf pb,mc en
                         ;enable=0 MC14499 habilitado para recibir datos
      clrf datomc
                         ;dato=0=punto
      call mc envia
      movf d1,w
                         ;w=d1
      movwf datomc
                         ;dato=d1
      call mc_envia
      movf d2,w
                         ;w=d2
      movwf datomc
                         ;dato=d2
      call mc_envia
      movf d3,w
                         ;w=d3
      movwf datomc
                         ;dato=d3
      call mc_envia
                         ;dato=0=4° digito no usado en este caso
      clrf datomc
      call mc_envia
                         ;enable=1 MC14499 no recibe mas datos
      bsf pb,mc_en
      bsf pb,mc_ck
      return
```

```
mc_envia
     movlw .4
                ;w=4
     movwf rotar
                ;rotar=4
sigue call mc_enbit
     rlf datomc,1
                ;roto el dato 1 lugar a la izquierda
     decfsz rotar,1 ;rotar=rotar-1
     goto sigue
     return
·-----
mc enbit
     btfss datomc,3 ;pregunta si el bit 3 de dato es 1
     bcf pb,mc_dat ;dato=0
     btfsc datomc,3 ;pregunto si dato es cero
     bsf pb,mc_dat ;si es cero
     bsf pb,mc_ck ;clock =1
     gon
     bcf pb,mc ck ;clock=0
     return
retardo movlw .155
                      ;w=155
     movwf aux
                      ;aux=255
p44
     movlw .255
                      ;w=255
     movwf aux1
                      ;aux1=255
redo
     nop
                      ;1 uSEG
     nop
                      ;1 uSEG
                      ;1 uSEG
     nop
                      ;1 uSEG
     nop
     nop
                      ;1 uSEG
     nop
                      ;1 uSEG
     nop
                      ;1 uSEG
     decfsz aux1,1
                      ;decrementa aux1 y salta la siguiente instruccion si es cero
                      ;si aux1 es distinto de cero va a redo
     goto redo
     decfsz aux,1
                      ;decrementa aux y salta la siguiente instruccion si es cero
     goto p44
                      ;si aux es distinto de cero va a p44
     return
                      ;retorna a la rutina que lo llamo
;============== Rutina que divide IN(dividendo/divisor) OUT(cociente,resto) ========
divide:
     clrf resto
                  ;borra el resto
                 ;Para dividir
     movlw 8
     movwf aux
                   ;8 bits
divloop: rlf dividendo,1 ;Correr el dividendo
     rlf resto,1
     movf divisor,w
     subwf resto,w
```

```
CHECKLESS: BNC NOSUB
                             ;Si la porcion corrida del dividendo fu,
      movf divisor,W ;De otro modo, REMAINDER = REMAINDER - DIVISOR.
      subwf resto
NOSUB: rlf cociente,1
      decfsz aux,1
      goto divloop
       return
eegrab
      clrf adr_con2
                        :eeadr=0 direcciona escribir
      movf canal.w
                        :w=canal
      movwf dat con1
                              ;eedata=canal valor a grabar
      bsf estado.5
                        ;paso al banco 1
                        ;borra el dato
      clrf dat con1
      bsf dat_con1,wren
                        :Permite escrituras
      movlw 0x55
                        ;w=55H
      movwf adr con2
      movlw 0xAA
                        ;w=AAH
      movwf adr con2
      bsf dat con1,wr
                        ;Inicia un ciclo de escritura
Ш
      btfsc dat_con1,wr
                        ;pregunta si termino la escritura
      goto II
                        ;no termino
      bcf dat_con1,wren
                        ;No permite mas escrituras
      bcf dat_con1,eeif
                        ;Borra el bit indicador de escritura terminada
      bcf estado,5
                        ;Paso al banco 0
      return
       ======== Lectura del canal grabado en la EEprom ================
eelect
      clrf adr con2
                        ;eeadr=0 direction a leer
      bsf estado,5
                        ;paso al banco 1
      bsf dat_con1,rd
                        ;Comienzo de lectura
      bcf estado,5
                        ;paso al banco 0
      movf dat_con1,w
                              ;w=valor leido
      movwf canal
                        ;canal=w
      return
```

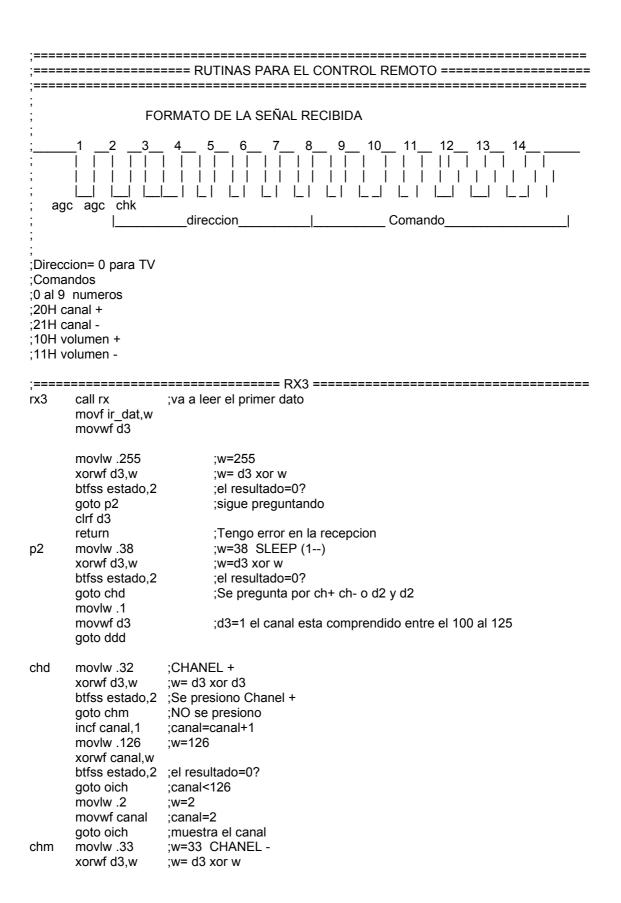

```
btfss estado,2 ;Se presiono Chanel -
                      ;NO se presiono
       goto d1d2
       decf canal,1
                      ;canal=canal-1
       movlw .1
                      ;w=1
       xorwf canal,w
       btfss estado,2 ;el resultado=0?
       goto oich
                      ;Canal>1
       movlw .125
                      ;canal=1
       movwf canal
                      ;canal=125
       goto oich
d1d2
       movf d3,w
       movwf d2
                      ;d2=d3
       clrf d3
       goto ud1
ddd
       call retardo
q
       btfss pa,3
       goto t
       goto q
       call rx
       movf ir dat,w
                      ;d2 = ok
       movwf d2
ud1
       call retardo
       btfss pa,3
       goto ds
       goto r
ds
       call rx
       movf ir dat,w
       movwf d1
                      ;d1 = ok
                     ======= Obtengo el Canal ========
oi
       clrf canal
       0. wlvom
                      ;w=0
                      ;w=d3 xor w
       xorwf d3,w
       btfss estado,2 ;El resultado es =0?
       call mul100
                      ;d3>0
       movlw .0
       xorwf d2,w
                      ;w= d2 xor w
       btfss estado,2 ;el resultado=0?
                      ;d2>0
       call mul10
       movf d1,w
                      ;w=d1
       addwf canal,1 ;canal=canal+d1
oich
       call pp;rtuina que muestra, sintoniza y graba el canal
       return
```

```
mul100
    movlw .100
    movwf aux
mul1
    incf canal,1
              ;canal=canal+1
    decfsz aux,1 ;aux=aux-1
    goto mul1
    return
mul10 movf d2,w ;w=d2
    movwf aux1
mul2
    movlw .10
    movwf aux
              ;canal=canal+1
mul
    incf canal.1
    decfsz aux,1 ;aux=aux-1
    goto mul
    decfsz aux1,1 ;aux1=aux1-1
    goto mul2
    return
;Espera a que pasen los 3 primeros bit que son de AGC CHECK
rx
    clrf ir_dat
    clrf ir_dir
                   ;descarto los 2,75 bit de inicio
    call ret4_7
;Descarto los 5 bit de direccion
    movlw .5
                   ;w=5
    movwf n
                         ;n=5
nudir rlf ir dir,1
                  ;pregunta si el pin RA3 es 1
    btfss pa,3
    goto dircer
                   ;RA=0
    bsf ir dir,0
dircer call ret 17
                   ;retardo 1,778 milisegundos
    decfsz n,1
                   ;n=n-1
    goto nudir
                   ;n<>0
;Recepcion de COMANDO 6 BIT
    movlw .6
                   ;w=6
    movwf n
                       ;n=6
nucom rlf ir_dat,1
                  ;pregunta si el pin RA3 es 1
    btfss pa,3
    goto cero
                   ;RA=0
    bsf ir_dat,0
                   ;pone en 1 el bit 0
    call ret 17
                   ;retardo 1,778 milisegundos
cero
    decfsz n,1
                   ;n=n-1
                   :n<>0
    goto nucom
```

```
;Compara si la direccion es 7
      movlw .7
      xorwf ir_dir,w
      btfss estado,2
                  ;No es igual
      goto err
      return
                         ;Es igual
    movlw .255
err
      movwf ir_dat
      return
ret 17 movlw .254
                         ;w=42
      movwf aux1
                         :aux1=82
redir
      nop
      nop
      nop
      nop
      decfsz aux1,1
                         ;decrementa aux1 y salta la siguiente instruccion si es cero
      goto redir
                         :si aux1 es distinto de cero va a redo
      return
                         ;retorna a la rutina que lo llamo
ret4 7 movlw .4
                         ;w=7
      movwf aux
                         ;aux=7
p444
      movlw .244
                         ;w=42
      movwf aux1
                         ;aux1=82
redo4 nop
      nop
      decfsz aux1,1
                         ;decrementa aux1 y salta la siguiente instruccion si es cero
      goto redo4
                         ;si aux1 es distinto de cero va a redo
      decfsz aux,1
                         ;decrementa aux y salta la siguiente instruccion si es cero
      goto p444
                         ;si aux es distinto de cero va a p44
      return
                         ;retorna a la rutina que lo llamo
                         org h'300'
          ======= Tabla con la parte alta de la division =======
divh
      addwf pcl,f
      DT H'00',H'07',H'06',H'06',H'07',H'07',H'08',H'0D',H'0E',H'0E'
      DT H'0E',H'0F',H'0F',H'10',H'0A',H'0A',H'0B',H'0B',H'0B',H'0C'
      DT H'0C',H'0D',H'0D',H'10',H'10',H'11',H'11',H'11',H'12',H'12'
      DT H'13',H'13',H'14',H'14',H'14',H'15',H'15',H'16',H'16'
      DT H'16',H'17',H'17',H'17',H'18',H'18',H'19',H'19',H'19',H'1A'
      DT H'1A',H'1A',H'1B',H'1B',H'1C',H'1C',H'1C',H'1D',H'1D'
      DT H'1E',H'1E',H'1F',H'1F',H'1F',H'20',H'20',H'20',H'21',H'21'
      DT H'22',H'22',H'22',H'23',H'23',H'24',H'24',H'25',H'25'
      DT H'25',H'26',H'26',H'26',H'27',H'27',H'28',H'28',H'28',H'29'
      Dt H'29',H'29',H'2A',H'2A',H'2B',H'08',H'08',H'09',H'09',H'0A'
      DT H'2B',H'2B',H'2C',H'2C',H'2C',H'2D',H'2D',H'2E',H'2E'
      DT H'2F',H'2F',H'2F',H'30',H'30',H'31',H'31',H'31',H'32',H'32'
      Dt H'32',H'33',H'33',H'34',H'34',H'34'
```

```
;==== Tabla con la parte baja de la division y en los 4 bit menos significativos la banda ====
divl
       addwf pcl,f
       DT H'00',H'71',H'51',H'B1',H'11',H'B1',H'11',H'D2',H'32',H'92'
       DT H'F2',H'52',H'B2',H'12',H'72',H'D2',H'32',H'92',H'F2',H'52'
       DT H'B2',H'12',H'72',H'72',H'D2',H'32',H'92',H'F2',H'52',H'B2'
       DT H'12',H'72',H'D2',H'32',H'92',H'F2',H'52',H'B2',H'12',H'72'
       DT H'D2',H'32',H'92',H'F2',H'52',H'B8',H'18',H'78',H'D8',H'38'
       DT H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'78',H'D8',H'38',H'98',H'F8'
       DT H'58',H'B8',H'18',H'78',H'D8',H'38',H'98',H'F8',H'58',H'B8'
       DT H'18',H'78',H'D8',H'38',H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'78'
       DT H'D8',H'38',H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'78',H'D8',H'38'
       DT H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'91',H'F1',H'51',H'B1',H'11'
       DT H'78',H'D8',H'38',H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'78',H'D8'
       DT H'38',H'98',H'F8',H'58',H'B8',H'18',H'78',H'D8',H'38',H'98'
       DT H'F8'.H'58'.H'B8'.H'18'.H'78'.H'D8'
```

end ;fin del programa

Programa

El programa en esta dividido en módulos que se encargan de una tarea especifica para ello tenemos uno que se encarga de sintonizar el canal ,otro para el manejo del display otro para el para la recepción del control remoto y otro para lectura y escritura de la eeprom.

Este al comenzar hace una lectura de la eeprom y comprueba si hay un canal grabado en el caso de ser la primera vez que va a funcionar no encuentra ningún canal grabado y por lo tanto leerá el valor 255 (FF)

En este caso setea el canal 2 y luego sintoniza y muestra el canal en el display y queda a la espera de una nueva orden tanto de parte del control remoto o de los pulsadores ,al efectuar un cambio este actualiza el canal y el display y lo graba en la eeprom .En el caso de corte de energía o que lo apagamos quedo almacenado el ultimo canal utilizado.Al encenderlo nuevamente se inicia en este canal